

NE 529 MINIZOSILNOVAČ s LM386

Výhodou tohto obvodu sú malé rozmery, široký rozsah napájiacich napätí (4...12V) ako aj malý odber prúdu. Vďaka tomu sa dokonale hodí pre použitie v zariadeniach napäťových z batérií alebo napríklad v hrackách ako zosilňovač pre reproduktor pripadne ako zosilňovač pre slúchadla.

Popis zosilňovača:

Základom obvodu je integrovaný obvod LM386, ktorý predstavuje koncový zosilňovač vyžadujúci minimálne množstvo vonkajších súčiastok. Aplikácia nevyžaduje ani odpory načasťu využívacie pracovné body, ani spätnú väzbu. Pre správnu funkciu sú potrebné: kondenzátor C1 (oddelenie jednosmerného zložku signálu na vstupe), C5 (ná rovnakú funkciu na vstupe), blokujúci kondenzátor C3, dvojica signálu R1-C2 určuje zosilnenie obvodu a dvojica C4-R2 tímto vysokofrekvenčné zložky výstupného signálu. Kondenzátor C6 filtrovač napájacie napätie (prípadne zabráňuje rozkmitaniu zosilňovača).

Reprodukto alebo slúchadlo pripojené na výstup majú malú rezistanciu 8Ω alebo viac.

Montez

Obvod zmontujeme na príloženej doske plošných spojov zo zachovaním všeobecne známych zásad pri osadzovaní a pájkovaní súčiastok. Predovšetkým venuje pozornosť správnejmu smere osadenia integrovanej obvodu, elektrolytických kondenzátorov ako aj pripojeniu napájacího napäcia.

Správne zmontovaný obvod pracuje na prieve zapojenie bez nutnosti nastavovania a oživovania. Aby sme sa o tom presvedčili, dotkneme sa rukou živého vstupu (WE) a z reproduktora pocujeme charakteristicky sieťový brum 50Hz.

Vstupný signál privádzame tieneným vodičom a tienenie spojime zo zemou.

Zoznam súčiastok:

R1	1,2kΩ	any above 1kΩ	from previous theory traditional
R2	10Ω	any above 1Ω	from previous theory traditional
C1	470nF / TK	variable as required	from previous theory traditional
C2	10µF/16V	any value	from previous theory traditional
C3	100nF / MKT	any value	from previous theory traditional
C4	47nF / MKT	any value	from previous theory traditional
C5	220µF/16V	any value	from previous theory traditional
C6	22µF/16V	any value	from previous theory traditional
U1	LM3386	plenty available	from previous theory traditional

