

NE 530 ZOSILŇOVAC STEREO 2 x 4 W

Miniatúrna konštrukcia stereofónneho nízkofrekvenčného zosilňovača nájde široké uplatnenie nielen pri nových konštrukciách, ale aj pri oprave už dávno nefunkčných autoradií, malých rádio-magnetofónov, kde porucha koncového stupňa ich vyradila z činnosti. Dobré úžitkové parametre, malé rozmery, široký rozsah napájania a možnosť mostíkového zapojenia umožňujú použitie aj v prenosných zapojeniach (batériových).

Popis obvodu:

Integrovaný obvod KA2206 obsahuje vo svojej štruktúre dva kompletne zosilňovače. Napriek tomu je to veľmi jednoduchý obvod. K svojej činnosti mu stačí niekoľko málo elektrolytických kondenzátorov. Výber konfigurácie obvodu: stereo 2x4W, alebo mostíková 1x8W sa vykonáva pomocou jednej prepojky J1. Pri mostíkovom nastavení vstupný signál privádzame na vstup ľavého kanálu (do bodov INL a zem) a reproduktor do výstupu ľavého a pravého kanálu (SPL a SPR). Pri režime stereo je zapojenie ako na schéme.

Mini-zosilňovač môže byť osadený aj obvodom TEA2025B ktorý elektrický a aplikačne je zhodný s obvodom KA2206. Rozdiel je v type puzdra PDIP12 pre KA2206 a DIP16 pre TEA2025B bez nutnosti vykonávania zmien na plošnom spoji.


Upozornenie: Pri režime stereo je minimálna impedancia reproduktorov 4Ω , a pri mostíkovom režime mono je minimálna impedancia reproduktora 8Ω .

Montáž a oživenie:

Montáž obvodu je veľmi jednoduchá: stačí správne osadiť integrovaný obvod a elektrolytické kondenzátory. Chladiace kridelka KA2206 pripájame do plošného spoja. Po správnom osadení pripojíme napájacie napätie 4....11V. Do vstupov (vstupu) priviedieme ľubovoľný kustický signál, pripojíme reproduktory a preveríme správnosť funkcie.

Zoznam súčiastok:

C1...C3	100uF/16V
4.....	100nF/MKT
C5, C10	470uF/16V
C6..C8	100uF/16V
C9.....	100nF/MKT
J1.....	KA2206
1.....	Prepojka 3-pin
Kofik.....	8ks
Iloštný spoj NE530.....	1ks

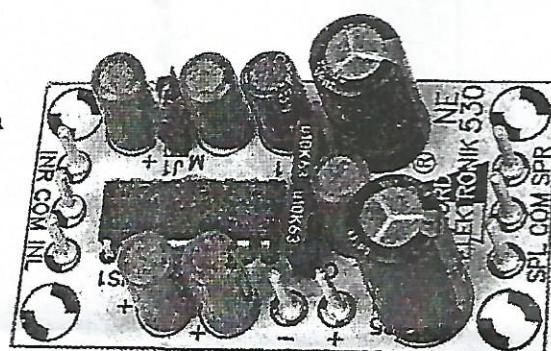

Technické údaje (podľa katalógových údajov výrobca):

zsah napájania.....	4....15V
poručené napájanie	9V
pedancia záťaže mono	4Ω alebo viac
pedancia záťaže mostík/mono	8Ω alebo viac
max. výstupný výkon.....	2x4,6W (pre záťaž $4\Omega/Uc=9V$)
max. výkon sínus	2x2,3W (pre záťaž $4\Omega/Uc=9V$)
tupný odpor.....	$30k\Omega$
formonické skreslenie THD	10%

